

# Εργασία Ψηφιακών Συστημάτων HW σε Χαμηλά Επίπεδα Λογικής II

## Υλοποίηση Floating Point Multiplier


Ελευθερία Βαϊτσοπούλου AEM 10554

Ιούνιος 2024

### Εισαγωγή

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιώντας System Verilog στο εργαλείο Questa Intel Started FPGA Edition δημιουργήσαμε έναν floating point multiplier. Ακολουθεί ανάλυση του κώδικα για την υλοποίηση, το testbench και τα αρχεία για τα assertions.

Ως είσοδο έχουμε τους 32 bit αριθμούς a, b και ως έξοδο έχουμε τον αριθμό z και status. Οι αριθμοί a και b χωρίζονται σε 3 μέρη, το bit προσήμου, τα 8 bit εκθέτη και τα υπόλοιπα 23 bit δεκαδικού (mantissa) όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

 


Σχήμα 1: Μονής ακρίβειας floating point σύμφωνα με τα στάνταρ IEEE 754.

### Άσκηση 1

Στο πρώτο μέρος της εργασίας υλοποιούμε τα αρχεία για τον πολλαπλασιαστή, fp\_mult.sv, normalize\_mult.sv, round\_mult.sv, exception\_mult.sv.

Έχουμε το main module (fp\_mult.sv) το οποίο λαμβάνει τους αριθμούς a, b που είναι 32 bits και με την βοήθεια των υπόλοιπων modules μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού z σε 32 bits και το status, το οποίο είναι 8 bits και κάθε bit εξαρτάται από τις πράξεις που γίνονται στον πολλαπλασιαστή.

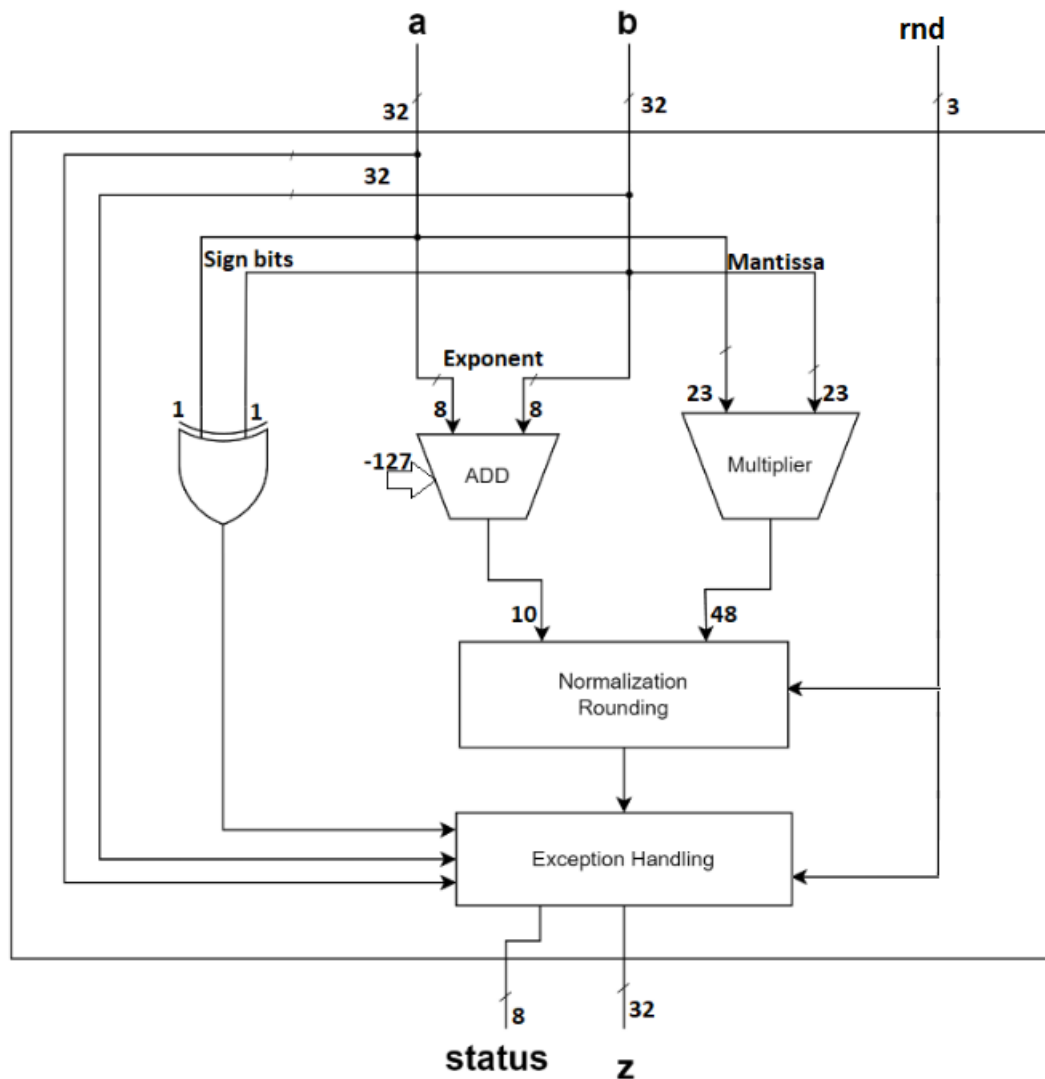

Σχήμα 2: Το block diagram των λειτουργιών του main module.

Από το σχήμα 2 μπορούμε να διακρίνουμε τα 7 στάδια στα οποία έχουμε χωρίσει τον κώδικα του.

1. Floating point number sign calculation
2. Exponent addition
3. Exponent subtraction of bias
4. Mantissa multiplication (including leading ones)
5. Truncation and normalization
6. Rounding

## 7. Exception handling


Η σημασία κάθε bit του status βρίσκεται στον παρακάτω πίνακα.

Bit	Flag	Description
0	Zero	$z = \pm Zero$
1	Infinity	$z = \pm Inf$
2	Invalid	$F = NaN$
3	Tiny	$ F  \neq Zero/Inf/NaN$ and $ F  < MinNorm$
4	Huge	$ F  \neq \pm Inf/NaN$ and $ F  > MaxNorm$
5	Inexact	$ F  \neq Zero/Inf/NaN$ and $F \neq z$
6	Unused	Reserved to 0
7	Div by 0	Division by zero, reserved to 0 otherwise

Σχήμα 3: Η σημασία κάθε bit του status.

Οι ζητούμενες αναθέσεις έγιναν μέσα σε `always_comb` blocks ώστε τα σήματα να ενημερώνονται εγκαίρως κάθε φορά που αλλάζει κάποιο από αυτά. Στη συνέχεια καλούνται τα modules για τα βήματα 5 έως 7 μέσω του module instantiation.

Το επόμενο module (`normalize_mult.sv`) φροντίζει για την κανονικοποίηση του δεκαδικού μέρους του αριθμού (mantissa). Μέσω ενός `always_comb` βρόχου, ελέγχουμε το ψηφίο πριν το κόμμα και αναλόγως με την τιμή του εκτελούμε τις ζητούμενες πράξεις όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα 4.

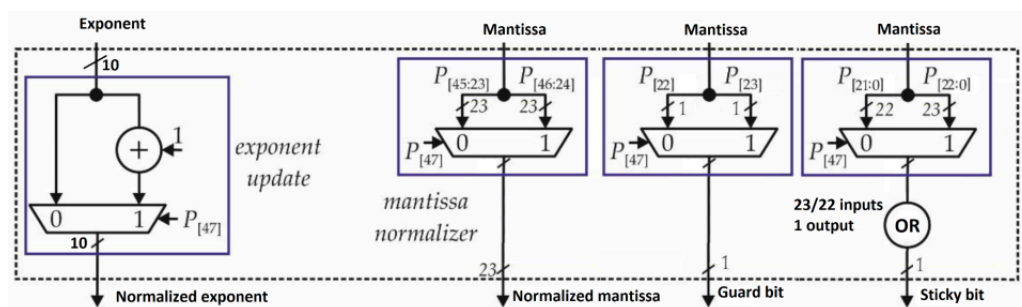

Σχήμα 4: Το block diagram των λειτουργιών του normalization module.

Σημαντικό είναι ότι λαμβάνουμε τα guard and sticky bits τα οποία θα μας βοηθήσουν στην στρογγυλοποίηση του αριθμού στο επόμενο βήμα.

Η υλοποίηση του αρχείου `round_mult.sv` είναι αυτή που με απασχόλησε περισσότερο. Χρησιμοποιήθηκε στρογγυλοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα IEEE 754 και χρειάστηκε με διάφορες δοκιμές να πετύχω το καλύτερο ποσοστό επιτυχημένων πολλαπλασιασμών (περίπου 85%) που θα εξηγηθεί περαιτέρω στην άσκηση 2.

Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής στρογγυλοποιήσεις.

Name	Values	Description
round	IEEE_near	IEEE round to nearest, even. Round to the nearest representable value, if both are equally near, output the result with an even significand.
	IEEE_zero	IEEE round towards zero.
	IEEE_pinf	IEEE round to +Infinity.
	IEEE_ninf	IEEE round to -Infinity.
	near_up	Round to the nearest representable value, if both are equally near, output the result closer to +Infinity.
	away_zero	Round away from zero.

Σχήμα 5: Οι στρογγυλοποιήσεις που υλοποιήθηκαν.

Για την υλοποίηση των στρογγυλοποιήσεων χρησιμοποιήθηκε ένα case statement μέσα σε ένα `always_comb` block. Κάθε περίπτωση εξαρτάται από τα bit: `inexact`, `sign_z` (που υπολογίστηκε στο πρώτο βήμα της άσκησης και στο αρχείο αναγράφεται ως `calc_sign`), `guard`, `sticky` and `mantissa[0]`. Το `inexact` bit μας δείχνει εάν ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι ακριβής αριθμός, κάτι που ισχύει μόνο εάν τα `guard == 0` και `sticky == 0`.

Αναλόγως με τους συνδυασμούς που χρησιμοποιήθηκαν (σχήμα 6), ενεργοποιείται ή όχι το bit `round_up` που θα καθορίσει εάν το αποτέλεσμα χρειάζεται να αυξηθεί κατά ένα ή όχι.

```

case (round)
  IEEE_near: begin
    if (guard == 1 && (sticky == 1 || mantissa[0] == 1))
      round_up = 1;
    else
      round_up = 0;
    end
  IEEE_zero: round_up = 0;
  IEEE_pinf: round_up = (~calc_sign && inexact);
  IEEE_ninf: round_up = (calc_sign && inexact);
  near_up: round_up = guard;
  away_zero: round_up = inexact;
  default: begin
    if (guard == 1 && (sticky == 1 || mantissa[0] == 1))
      round_up = 1;
    else
      round_up = 0;
    end
  end
endcase

```

Σχήμα 6: Η υλοποίηση του `round_up`.

Τέλος σύμφωνα με τις οδηγίες, αν το MSB ψηφίο του αποτελέσματος είναι 1, τότε πρέπει το αποτέλεσμα να ολισθήσει δεξιά κατά 1 και ο εκθέτης να αυξηθεί κατά 1, αλλιώς δε χρειάζεται καμία αλλαγή.

Συνεχίζοντας με το τελευταίο ζητούμενο αρχείο, το `exception_mult.sv` διαχειριζόμαστε τις ακραίες περιπτώσεις πολλαπλασιασμού όπως για παράδειγμα 0 επί άπειρο.

Σε αυτό το αρχείο έχουμε υλοποιήσει ένα typedef enum `interp_t` που μας βοηθάει στην διαχείριση των περιπτώσεων πολλαπλασιασμού. Περιλαμβάνει τα ZERO, INF, NORM, MIN\_NORM, and MAX\_NORM. Οι περιπτώσεις NaN θεωρούνται άπειρα και οι περιπτώσεις Denormals θεωρούνται μηδενικά.

Στην συνέχεια υλοποιούμε 2 συναρτήσεις τις `num_interp` και `z_num`. Η πρώτη επιστρέφει ένα enum `interp_t` αναλόγως με τον αριθμό που παίρνει ως όρισμα. Η δεύτερη κάνει το αντίστροφο, από το enum `interp_t` επιστρέφει τη μη προσημασμένη τιμή του.

Τέλος, μέσα σε ένα `always_block` χρησιμοποιούμε δύο case statements για τις περιπτώσεις των

δύο αριθμών μας. Αναλόγως με τους παράγοντες μας διαχειριζόμαστε τα αποτελέσματα σύμφωνα με το σχήμα 7 και ενεργοποιούνται τα κατάλληλα status bits.

A sA.expA.sigA	B sB.expB.sigB	Infinitely Precision Result (F)
± Zero	± Zero	$(-1)^{sA+sB}$ Zero
± Zero	±Norm	$(-1)^{sA+sB}$ Zero
± Zero	± Inf	+ Inf
± Inf	± Inf	$(-1)^{sA+sB}$ Inf
± Inf	±Norm	$(-1)^{sA+sB}$ Inf
± Inf	± Zero	+ Inf
±Norm	± Zero	$(-1)^{sA+sB}$ Zero
±Norm	± Inf	$(-1)^{sA+sB}$ Inf

Σχήμα 7: Πιθανοί ακραίοι συνδυασμοί παραγόντων.

Οι συνδυασμοί Normal x Normal έχουν την επιπλέον λογική του overflow και underflow, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

```
always_comb begin
    overflow = (signed'(exp_round) > 255);
    underflow = (signed'(exp_norm) < 0);
    z_calc = {sign_z, exp_round[7:0], result[22:0]};
end
exception except_inst(.*);
```

Σχήμα 8: Υπολογισμός του overflow και underflow.

Στη συνέχεια αναλόγως με τη παράμετρο round και αν ο αριθμός είναι θετικός ή αρνητικός, πραγματοποιούνται και οι κατάλληλες στρογγυλοποιήσεις.

Σε αυτή την άσκηση υλοποίησα ένα ακόμη αρχείο, το πακέτο rounding\_package.sv το οποίο περιλαμβάνει έναν typedef enum round\_t και μία συνάρτηση round\_t\_to\_string. Ο πρώτος έχει τις τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για την στρογγυλοποίηση και η δεύτερη παίρνει ως όρισμα την τιμή round\_t το επιστρέφει ως string ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όρισμα στο αρχείο multiplication.sv που δινόταν και θα μας είναι χρήσιμο αργότερα.

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της άσκησης ενώνουμε όλα αυτά τα modules στο αρχείο wrapper που μας δίνεται το fp\_mult\_top.sv.

## Άσκηση 2

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας υλοποιούμε το fp\_testbench.sv, για να ελέγξουμε την ορθότητα των αποτελεσμάτων μας. Ορίζουμε timescale1ns/1ps και περίοδο ρολογιού τα 15ns και ορίζουμε (instantiate) το αρχείο wrapper από την προηγούμενη άσκηση. Ξεκινάμε με το σήμα rst ενεργοποιημένο ώστε να μηδενίσουμε τις αρχικές τιμές των μεταβλητών μας και να συνεχίσουμε σε πράξεις και αποτελέσματα χωρίς προβλήματα.

Για την δοκιμή των προηγούμενων modules δοκιμάζουμε αρχικά 100 τυχαίες τιμές για κάθε δυνατή στρογγυλοποίηση. Άρα μαζί με κάθε πιθανή περίπτωση στρογγυλοποίησης πραγματοποιούνται 600


πολλαπλασιασμοί. Χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση \$urandom για τη παραγωγή τυχαίων αριθμών  $\alpha$  και  $\beta$ . Για να ελέγξουμε αν τα αποτελέσματά μας είναι σωστά χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση multiplication που μας δίνεται. Έχανα μια μικρή τροποποίηση στο αρχείο της και την όρισα ως πακέτο ώστε να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε στο `fp_mult_top` ώστε να ανανεώνεται η τιμή της μαζί με τη τιμή του  $z$ .

Για να συγχρονιστούν τα αποτελέσματα και να συγκριθούν σωστά έχουμε τοποθετήσει καθυστερήσεις 2 κύκλων ρολογιού συν 1ns. Αυτό φαίνεται και στις κυματομορφές στις παρακάτω εικόνες.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, οι περισσότεροι πολλαπλασιασμοί γίνονται σωστά. Μετά από αρκετές δοκιμές και συγκρίσεις, παρατηρούμε ότι οι μόνοι πολλαπλασιασμοί που δεν βγαίνουν σωστοί είναι κάποιοι που έχουν ενεργό μόνο το inexact bit, όπως στο σχήμα 9. Είναι λογικό δεδομένου ότι το bit αυτό συμβολίζει ότι το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβές. Οι διαφορές στα αποτελέσματα είναι στον υπολογισμό της mantissa. Δεν είναι όλοι οι αριθμοί που έχουν μόνο το bit αυτό ενεργό λάθος όπως φαίνεται στο σχήμα 11 αλλά ένα μικρό μέρος τους μόνο.

```
# Error: a=1111001001010000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=IEEE_near, expected=1110101000011001001110110100100, got=1110101000111001001110110100100, status = 00100000
# 11948 clk=1
# 11963 clk=1
# Error: a=11110010010110000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=IEEE_zero, expected=1110101000011001001110110100100, got=1110101000111001001110110100100, status = 00100000
# 11978 clk=1
# 11993 clk=1
# Error: a=11110010010110000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=IEEE_pinf, expected=1110101000011001001110110100100, got=1110101000111001001110110100100, status = 00100000
# 12008 clk=1
# 12023 clk=1
# Error: a=11110010010110000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=IEEE_ninf, expected=1110101000011001001110110100101, got=1110101000111001001110110100101, status = 00100000
# 12038 clk=1
# 12053 clk=1
# Error: a=11110010010110000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=near_up, expected=1110101000011001001110110100100, got=1110101000111001001110110100100, status = 00100000
# 12068 clk=1
# 12083 clk=1
# Error: a=11110010010110000000100000111110, b=001101110011001001011101001111, round=away_zero, expected=1110101000011001001110110100101, got=1110101000111001001110110100101, status = 00100000
# 12098 clk=1
# 12113 clk=1
```

Σχήμα 9: Ανεπιτυχείς πολλαπλασιασμοί με τυχαίους αριθμούς  $\alpha$  και  $\beta$  με μόνο το inexact bit ενεργό.

 


Σχήμα 10: Οι κυματομορφές των σημάτων για τους ανεπιτυχείς πολλαπλασιασμούς των  $\alpha$  και  $\beta$  με μόνο το inexact bit ενεργό.



Συνολικά για κάθε πιθανή στρογγυλοποίηση και περίπτωση πραγματοποιούνται 864 πολλαπλασιασμοί όπου όλοι βγαίνουν σωστοί. Για αυτό και το συνολικό ποσοστό σωστών αποτελεσμάτων (1250/1464) ανέρχεται στο 85%.

```
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=IEEE_near, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43268 clk=1
# 43283 clk=1
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=IEEE_zero, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43298 clk=1
# 43313 clk=1
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=IEEE_pinf, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43328 clk=1
# 43343 clk=1
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=IEEE_ninf, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43358 clk=1
# 43373 clk=1
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=near_up, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43388 clk=1
# 43403 clk=1
# Success: a=quiet_neg_nan, b=pos_zero, round=away_zero, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 43418 clk=1
# 43433 clk=1
```

Σχήμα 13: Παράδειγμα επιτυχούς πολλαπλασιασμού των corner cases sig\_neg\_nan και pos\_zero για κάθε δυνατή στρογγυλοποίηση.

 

Σχήμα 14: Οι κυματομορφές των σημάτων για τις επιτυχίες των corner cases.

### Άσκηση 3

Στο τρίτο μέρος της εργασίας υλοποιούμε τα αρχεία test\_status\_bits.sv και test\_status\_z\_combinations.sv.

Το πρώτο αρχείο χρησιμοποιώντας immediate assertions τσεκάρει πότε συνδυασμοί bit είναι ενεργοί μαζί. Αυτό μπορούμε να το συμπεράνουμε από το πινακάκι στο σχήμα 3.

Για τα bit huge, tiny και inexact κανονικά συγκρίνεται το αποτέλεσμα από πριν γίνει η στρογγυλοποίηση του αριθμού. Ωστόσο, για να δούμε και μερικές αποτυχίες τα έχω θέσει να αποτυγχάνουν σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα. Είναι προφανές και απο τη σύνταξη του κώδικα ότι δεν είναι αδύνατο κάποιοι από αυτούς τους συνδυασμούς να συνυπάρχουν. Συγκεκριμένα είναι οι εξής: tiny και zero, tiny και inf, tiny και NaN, huge και zero, huge και inf, huge και NaN, inexact και zero, inexact και inf, inexact και NaN.



```

# Success: a=00100001001010101100011100100101, b=10010110011001001011001000101011, round=IEEE_near, result=10000000000000000000000000000000, status = 00101001
# 9428 clk=1
# FAIL: Zero and Tiny asserted together
# FAIL: Zero and Inexact asserted together
# 9443 clk=1
# FAIL: Zero and Tiny asserted together
# FAIL: Zero and Inexact asserted together
# Success: a=00100001001010101100011100100101, b=10010110011001001011001000101011, round=IEEE_zero, result=10000000000000000000000000000000, status = 00101001
# 9459 clk=1
# FAIL: Zero and Tiny asserted together
# FAIL: Zero and Inexact asserted together
# 9473 clk=1
# FAIL: Zero and Tiny asserted together
# FAIL: Zero and Inexact asserted together
# Success: a=00100001001010101100011100100101, b=10010110011001001011001000101011, round=IEEE_pinf, result=10000000000000000000000000000000, status = 00101001
# 9488 clk=1
# FAIL: Zero and Tiny asserted together
# FAIL: Zero and Inexact asserted together
# 9503 clk=1

```

Σχήμα 15: Παράδειγμα αποτυχίας property για zero - tiny και zero - inexact.

Στον κώδικα δεν έχουμε συμπεριλάβει τα σφάλματα που μπορεί να προέκυπταν από τα τελευταία 2 bit διότι τα έχουμε θέσει πάντα να είναι στο 0 αφού το ένα ονομάζεται unused και το άλλο είναι για τη διαίρεση με το 0 που δε την υλοποιούμε σε αυτή στην εργασία. Όποτε δεν εμφανίζεται μήνυμα αποτυχίας για οποιοδήποτε property τότε σημαίνει ότι έχει περάσει σωστά. Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας για να μην υπάρχουν υπερβολικά πολλές πληροφορίες στην έξοδο του testbench.

Για το δεύτερο αρχείο έχουμε υλοποιήσει 5 concurrent assertions για να ελέγξουμε τις εξής συνθήκες:

- Όταν ενεργοποιείται το zero bit πρέπει ο εκθέτης του z να είναι ίσος με 0.
- Όταν ενεργοποιείται το inf bit πρέπει ο εκθέτης του z να είναι ίσος με 1.
- Όταν ενεργοποιείται το nan bit πρέπει 2 κύκλους ρολογιού νωρίτερα ο εκθέτης του a να είναι ίσος με 0 και ο εκθέτης του b να είναι ίσος με 1 ή το αντίστροφο.
- Όταν ενεργοποιείται το huge bit πρέπει ο εκθέτης του z να είναι ίσος με 1 ή να ισούται με τη περίπτωση του max normal case.
- Όταν ενεργοποιείται το tiny bit πρέπει ο εκθέτης του z να είναι ίσος με 0 ή να ισούται με τη περίπτωση του min normal case.

Για τη περίπτωση του NaN χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση \$past για τους προηγούμενους 4 κύκλους ρολογιού γιατί έχουμε βάλει τα αποτελέσματα να ανανεώνονται κάθε 2 κύκλους ρολογιού.

```

# Success: a=pos_inf, b=pos_denormal, round=IEEE_near, result=01111111100000000000000000000000, status = 00000100
# 23468 clk=1
# 23467500 FAIL: Property for nan's exponent failed.

```

Σχήμα 16: Παράδειγμα αποτυχίας του nan property

Για να μπορούμε να εξετάσουμε τα assertions μας συνδέουμε τα 2 αρχεία αυτά στο testbench που δημιουργήσαμε στην άσκηση 2 με το wrapper (fp\_mult\_top.sv) μέσω της εντολής bind.